

Способ «Трансформатор» Аналоговый.

Однофазный *учет*.

Основой данного способа является возможность пользоваться электроэнергией без учетного при неправильном подключении счетчика.

То есть если на первую клемму

счетчика приходит фаза необходимо исправить

это. Для этого надо выключить выключатель и поменять местами отходящие провода. Внешне это будет абсолютно незаметно. Если у вас

частный дом при необходимости вы можете поменять местами провода на вводе в дом или на опоре. Возможно это придется делать под


напряжением или отключать воздушную линию. Данное действие не противозаконно, счетчик будет продолжать работать нормально, более


того возможно при строительстве эта ошибка уже допущена (50 / 50). Это надо проверить в первую очередь, поднеся индикатор напряжения

к первой (крайней левой) клемме счетчика. Если на крышке клеммной коробки счетчика отсутствует пломба энергоснабжающей организации

то проще всего поменять провода местами (клеммы 1 и 3) там.

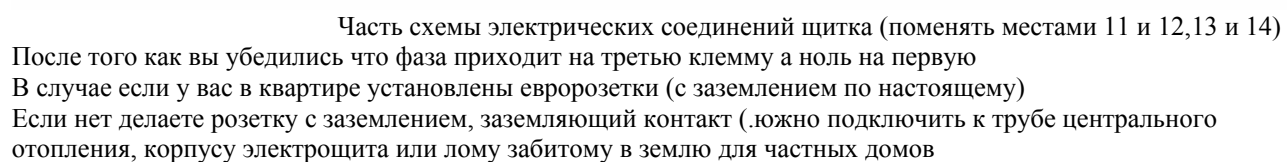Внимание. Если вам пришлось менять местами фазу и ноль. Необходимо так же поменять местами провод, подключенный к автоматам с проводом, идущим на нулевую клемму (после счетчика). Иначе работать все будет, но автоматы не будут защищать от коротких замыканий фазы на землю.




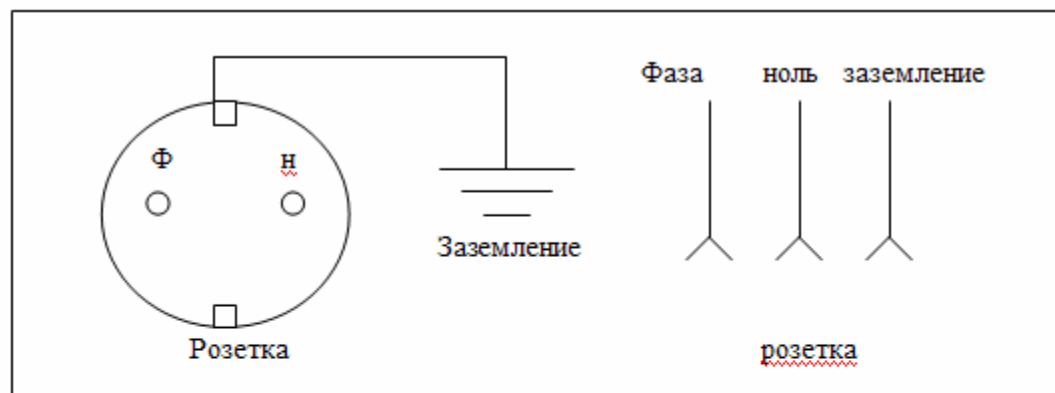

Возможно, вам повезет и для отмотывания счетчика будет достаточно взять провод один его конец воткнуть в **нулевую** клемму любой розетки, работоспособность зависит от разницы потенциалов нуля в сети и батареи (просевший ноль) .

Иначе приступаем к изготовлению тр-ра. Для этого надо приобрести трансформатор

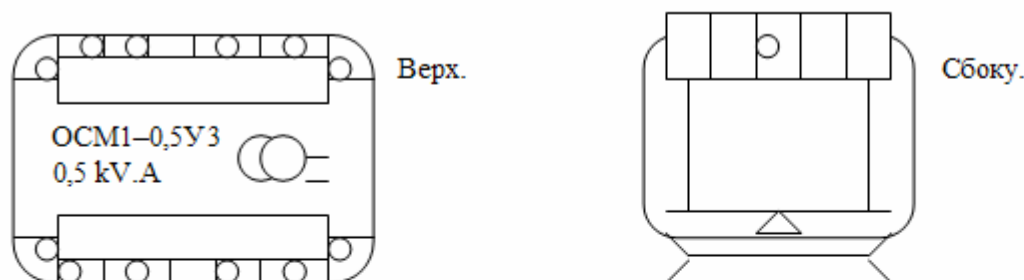Мощность должна быть 200 – 500 Вт (она указывается на панели, иногда в киловатах или киловольт амперах к примеру 0,5 kV.A Подойдут все тр-ры типа ОСМ1 (используются в электрике) и выглядят так:




Напряжение первичное 220 в. Вторичное не имеет значения.

Разбираем сердечник, вынимаем катушку, сматываем вторичную обмотку (она намотана поверх первичной) берем медный провод сечением 1,5 мм² и проводочный типа ПВ-1х2,5. и наматываем его на каркас вместо вторички поверх первички виток к витку как можно плотнее т.к. размер


Теперь подробнее о количестве витков : т.к.их количество сильно зависит от мощности тр-ра его типа и сопротивления заземления их желаемого (при нормальном включение тр-ра в сеть) должно быть в пределах 3..15 в. с отводами через 2 вольта. Обычно всего 30..100 витков. Проверять количество витков можно последовательным включением и замером напряжения на вторичной обмотке. Не забудьте собирать сердечник перед включением !

Схема тр-ра:

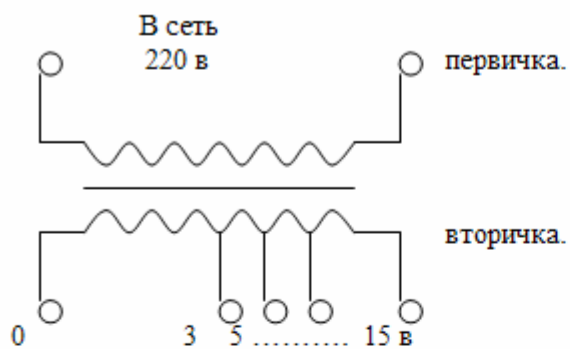


Для ступенчатого переключения можно использовать пакетный переключатель, а можно один раз настроить см. ниже.

Теперь о схеме включения тр-ра.

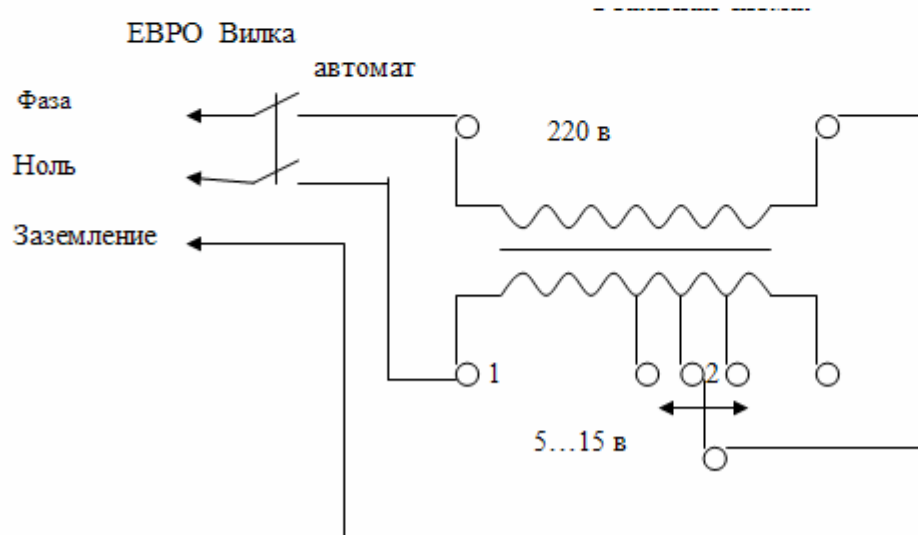

Общая схема.

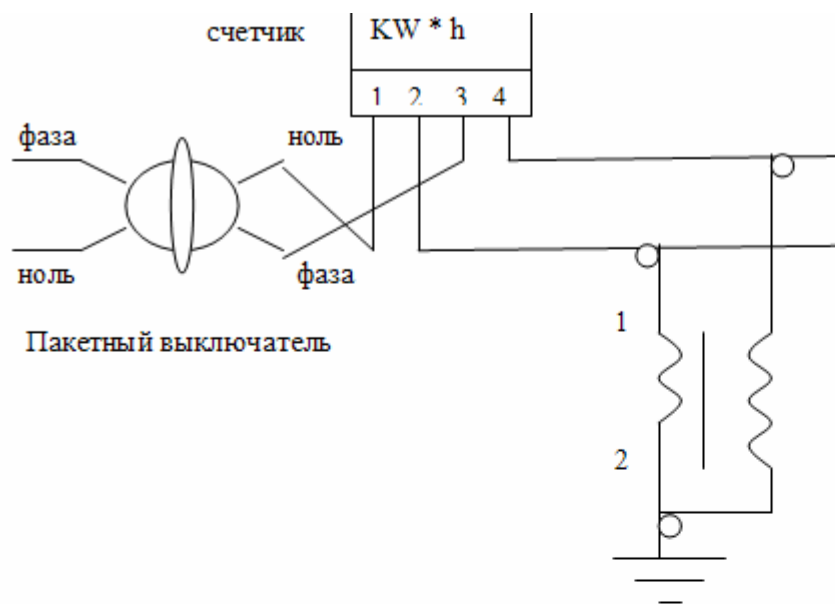

Настройка : Переключением отводов от тр-ра необходимо добиться максимальной скорости счетчика , но при этом надо следить чтобы т


Если счетчик не «вращается» назад поменяйте местами концы 1 и 2.

Частое заблуждение что подключение заземления к трубопроводам (кроме газа), опасно. Даже если подключить очень большую нагрузку заземлен и заземлен. Проверено многократно.

Есть еще одна схема отмотки однофазного счетчика с помощью трансформатора.

Она выглядит так:

Магистраль

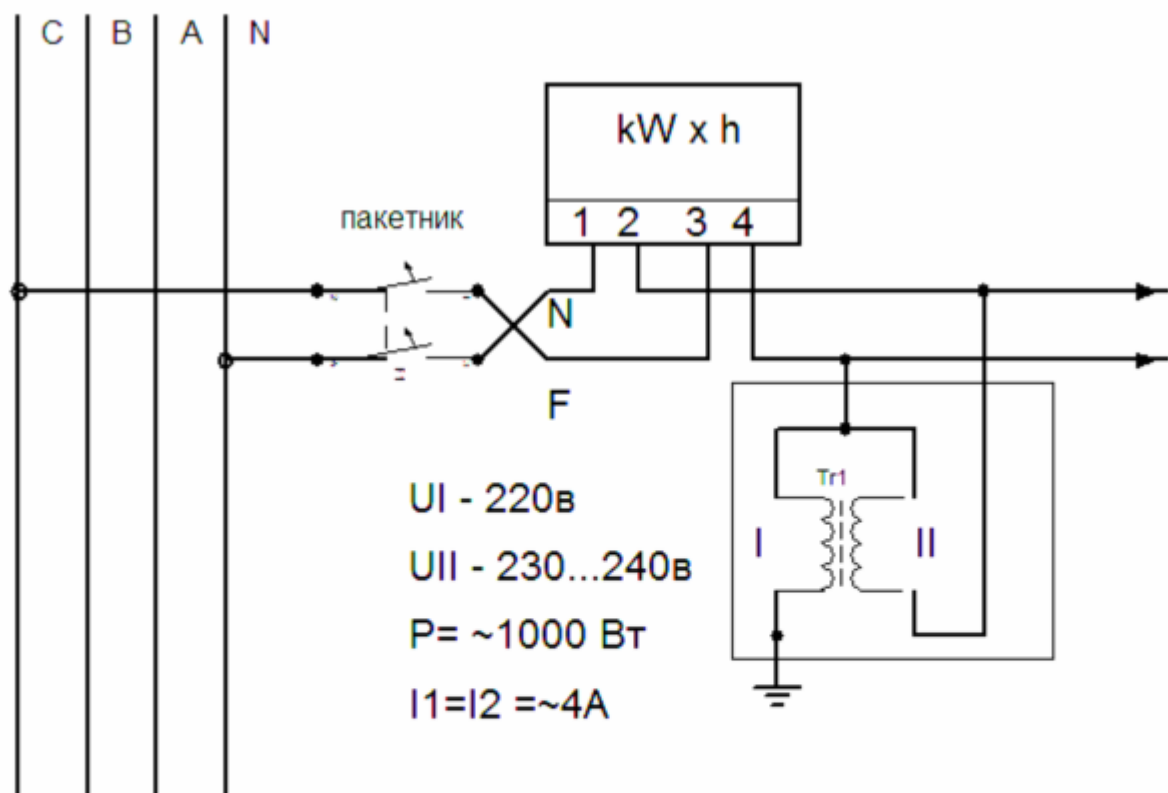

Как видно схема подключения транс друктя

Первичная обмотка остается старая (I-220В), вторичная наматывается такая же как и первая но немного большим количеством витков пр

Мощность сердечника необходимо брать такой с какой скорость хотите отматывать счетчик то есть больше чем в способе выше. Рекомен меньше токи и соответственно нагрузка на провода.

Трехфазный учет.

Для отмотки или остановки счетчика в трехфазной схеме используется другой принцип, схема и трансформатор.


Первичная обмотка трансформатора остается такая же (на 220в) Вторичка мотается тем же проводом что и первичка но витков должно

Т.е. если просто включить этот транс на напряжение 220в то на вторичке должно быть 230..235в

В принципе таким трансом можно отматывать и однофазный счетчик, не перекидывая местами фазу и ноль до счетчика, но нужно брать с

Включать такой транс необходимо на одноименную фазу. Можно использовать сразу три транса включенные в классическую звезду с н

Рис 6.

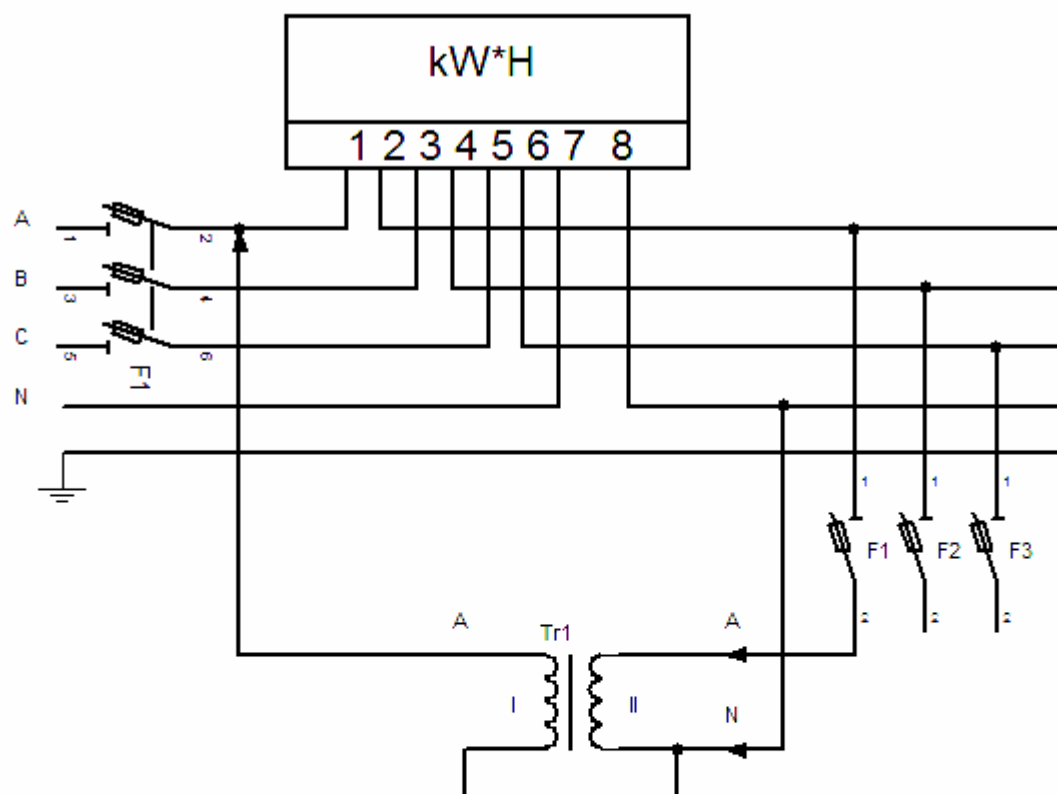

Не забудьте в процессе настройки и эксплуатации подключить двухполюсный автоматический выключатель (ток 16...25 А.) Для защиты

Включать в сеть вышку тр-ра необходимо только в **соответствии** со схемой, неправильное включение приведет к короткому замыканию

Если счетчик находится на лестничной клетке ,отматывать его можно только в ночное время !

Не забывайте что напряжение 220/380 В **опасно** для жизни, все действия необходимо проводить с особой аккуратностью и пониманием ,